


Portas Lógicas

Circuitos Lógicos



DCC-IM/UFRJ

Prof. Gabriel P. Silva

Níveis Lógicos

 

Transistores

  


Transistores CMOS


O Transistor CMOS pode ser do **tipo N**, e apresenta baixa resistência entre dreno e fonte (conduz) quando uma tensão **positiva** é aplicada à sua porta.

O Transistor CMOS pode ser do **tipo P**, e apresenta baixa resistência entre dreno e fonte (conduz) quando uma tensão **negativa** é aplicada à sua porta.


NMOS transistor

 


logical symbol

 


PMOS transistor

 

logical symbol

 


Transistores CMOS


 


Construction of MOSFET

Transistores CMOS 45 nm

 

Inversor

 
 


x	z
1	0
0	1



- O inversor é construído com o uso de um transistor do tipo P e outro do tipo N. Quando se aplica o mesmo sinal à ambas portas, um dos transistores estará conduzindo (baixa resistência) enquanto o outro estará aberto (alta resistência).

Portas NAND e NOR

Circuit 1: NAND

  

Circuit 2: NOR

  

Portas AND e OR


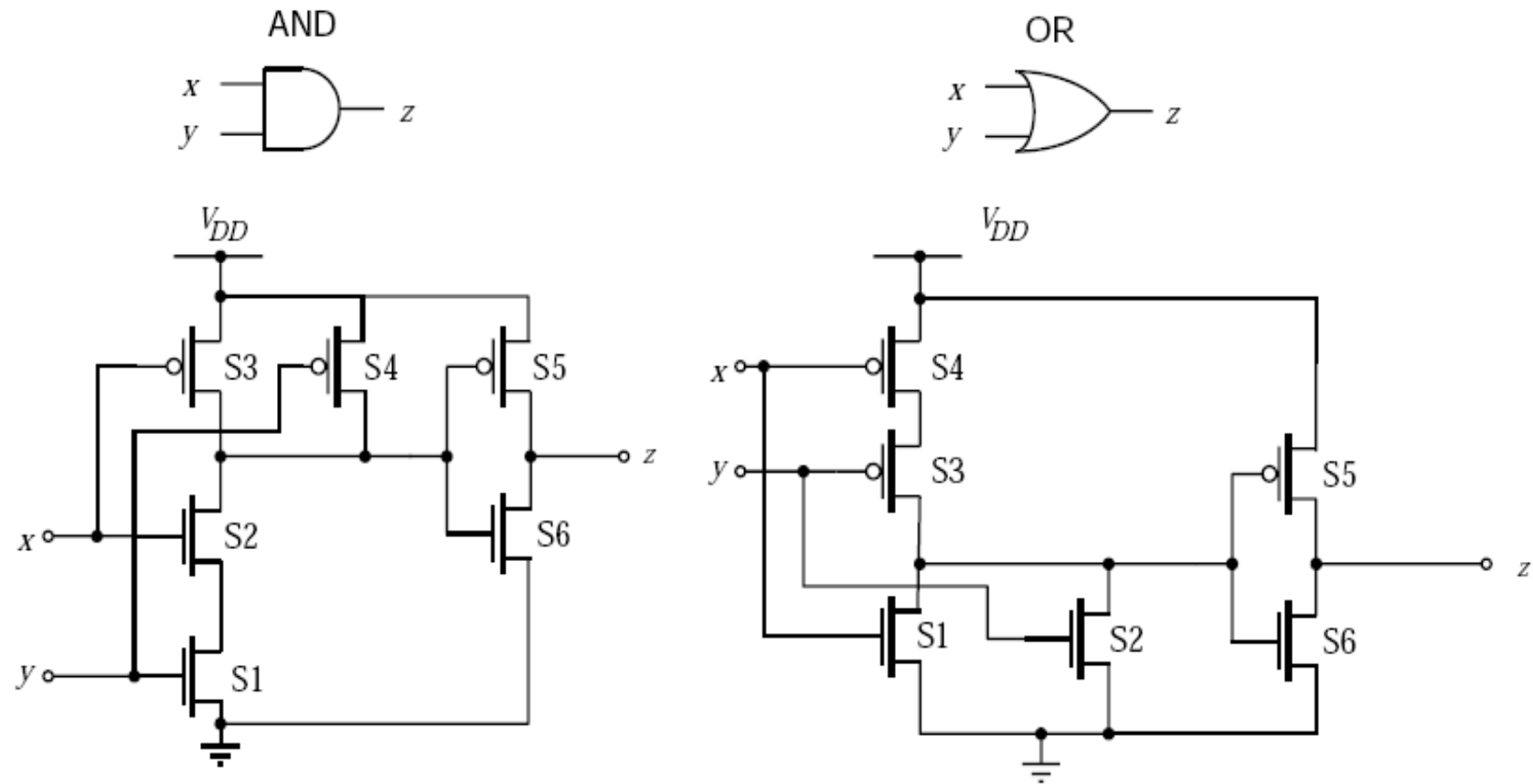



Figure 3.6: CIRCUITS FOR AND and OR GATES.

Portas AND-OR-INVERTER

AND-OR-INVERT (AOI)

 


$$z = (uv + xy)'$$

 


Portas OR-AND-INVERTER


OR-AND-INVERT (OAI)

 

$$z = [(u+v)(x+y)]'$$

 


Porta de Passagem

 

C	n -switch	p -switch	z
0	<i>off</i>	<i>off</i>	Z
1	<i>on</i>	<i>on</i>	x



Z - high impedance state

Ou - Exclusivo com Porta de Passagem

 


y	TG1	TG2	z
0	ON	OFF	x
1	OFF	ON	x'

Multiplexador com Porta de Passagem

  


s	TG1	TG2	z
0	ON	OFF	x_0
1	OFF	ON	x_1

Parâmetros de Temporização

 


 Atraso de Progação
 $T_{p_{LH}}$ e $T_{p_{HL}}$




Tempo de Subida e
Descida

Efeito da Carga

 


Rede de portas lógicas

 


Circuito equivalente de uma entrada de porta lógica

Efeito da Carga no Tempo de Propagação

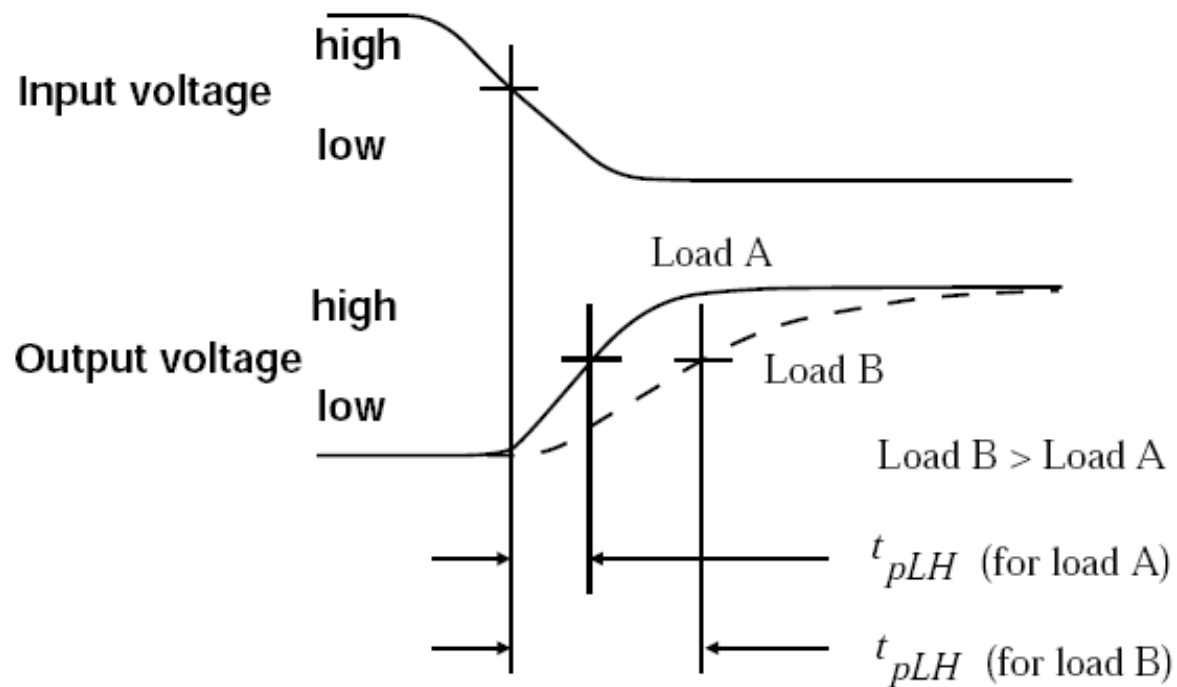


Com o aumento da carga o tempo de propagação tende a aumentar.

Fator de Carga e Carga Total

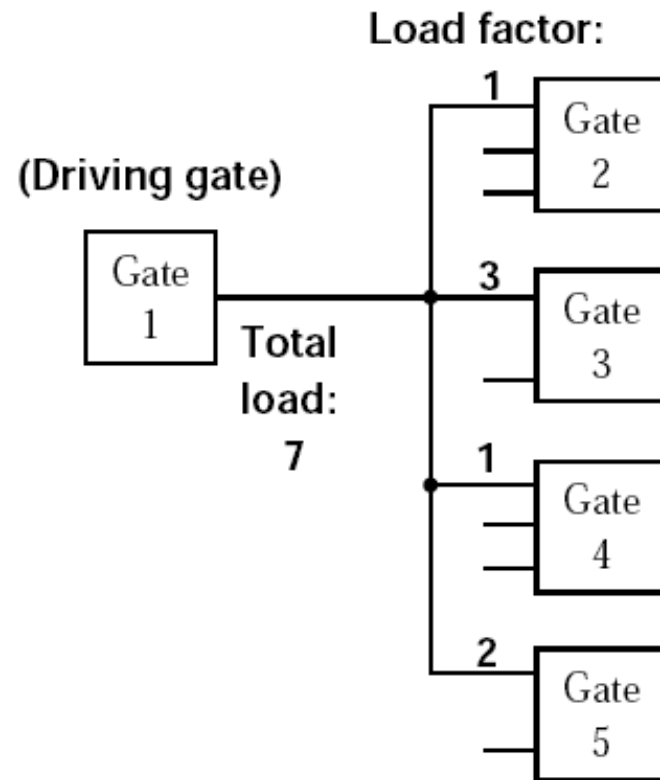

A carga total da saída de uma porta lógica é a soma do fator de carga das entradas das portas lógicas ligadas nesta saída.

Atraso Máximo em uma Rede de Portas

 

Atraso Máximo

$$O_1 \rightarrow N_1 \rightarrow A_2 \rightarrow O_2 \rightarrow N_2 \rightarrow A_9 \rightarrow O_5$$

$$T_{pLH}(x_1, z_2) = t_{pLH}(O_1) + t_{pHL}(N_1) + t_{pHL}(A_2) + t_{pHL}(O_2) \\ + t_{pLH}(N_2) + t_{pLH}(A_9) + t_{pLH}(O_5)$$

$$T_{pHL}(x_1, z_2) = t_{pHL}(O_1) + t_{pLH}(N_1) + t_{pLH}(A_2) + t_{pLH}(O_2) \\ + t_{pHL}(N_2) + t_{pHL}(A_9) + t_{pHL}(O_5)$$

Atraso Máximo

Gate	Identifier	Output load	t_{pLH} [ns]	t_{pHL} [ns]
OR3	O_1	4	0.27	0.43
NOT	N_1	3	0.13	0.10
AND2	A_2	1	0.19	0.18
OR2	O_2	3	0.23	0.26
NOT	N_2	1	0.06	0.07
AND3	A_9	1	0.24	0.20
OR3	O_5	L	$0.12 + 0.038L$	$0.34 + 0.022L$

Atraso Máximo


$$\begin{aligned} T_{pLH}(x_1, z_2) &= 0.27 + 0.10 + 0.18 + 0.26 + 0.06 \\ &\quad + 0.24 + 0.12 + 0.038L = 1.23 + 0.038L \text{ [ns]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{pHL}(x_1, z_2) &= 0.43 + 0.13 + 0.19 + 0.23 + 0.07 \\ &\quad + 0.20 + 0.34 + 0.022L = 1.59 + 0.022L \text{ [ns]} \end{aligned}$$


O Terceiro Estado (Z)

- Além dos níveis lógicos '0' e '1', um circuito digital pode apresentar ainda um "terceiro estado".
- É o chamado estado de "alta impedância", onde a saída não contribui nem para o nível alto, nem para o nível baixo.
- Deste modo, a saída de diversas portas podem ser ligadas simultaneamente a um mesmo ponto, desde que esteja garantido que APENAS UMA deles **não** esteja no estado de alta impedância.

Barramento com Buffers 3-State

 

Buffer com Três Estados

 


three-state circuit

e	x	g	h	pS	nS	y
0	0	1	0	open	open	Z
0	1	1	0	open	open	Z
1	0	1	1	open	closed	0
1	1	0	0	closed	open	1

three-state circuit operation

(enable)

 


symbol

function



O buffer com três estados possui um terceiro estado, chamado de alta impedância, no qual a sua saída está eletricamente desconectada, ou seja, a saída não está ligada nem ao nível alto (Vdd) nem ao nível baixo (Terra).

Buffer com Três Estados


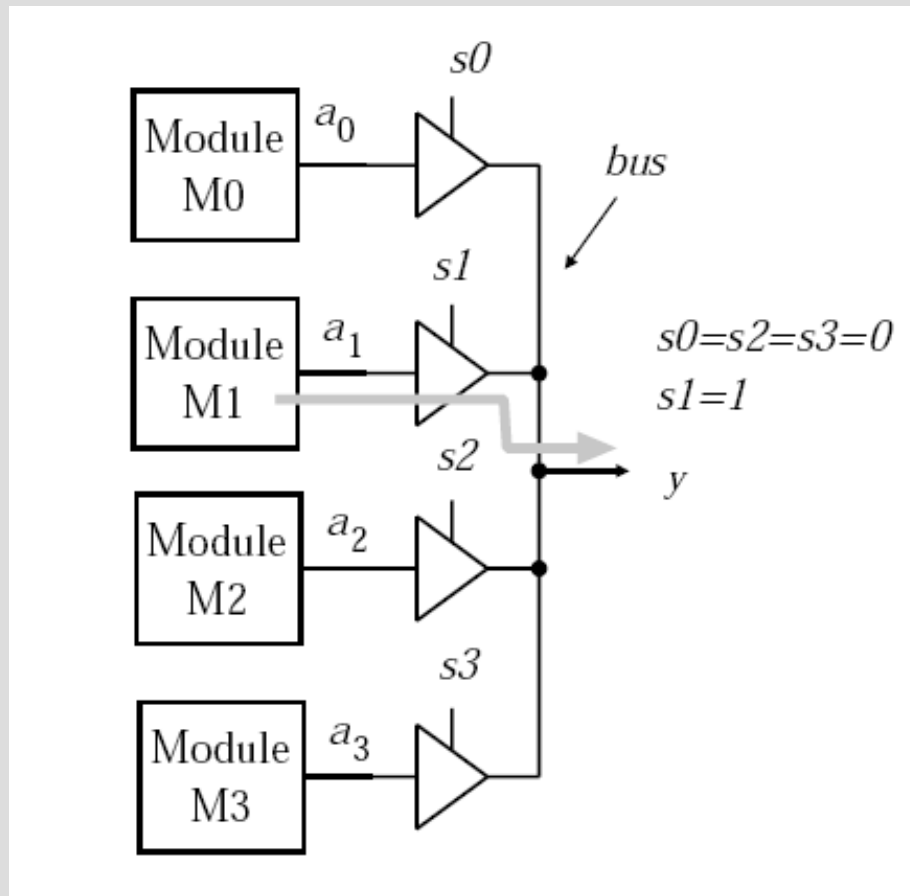


- O buffer com três estados é utilizado quando desejamos ligar vários sinais em um único ponto, como ocorre, por exemplo, nos barramentos, onde vários módulos compartilham as mesmas linhas para transmitir informação.

Buffers Tri-State Não Inversores

 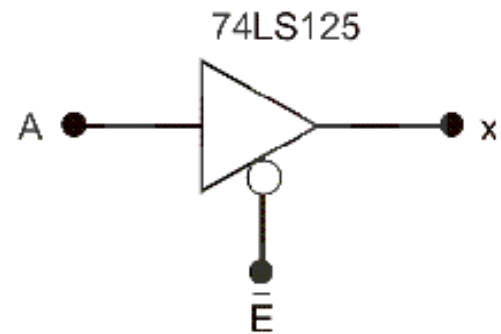


(a)

 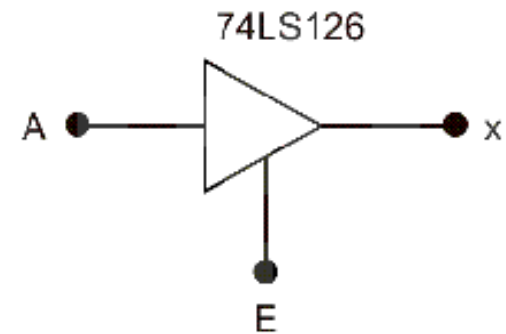

(b)


O Terceiro Estado (Z)

 


Wafer de Silício



Processador AMD 64 X2 Dual Core

 

Processador Intel Core Duo 2

 

Encapsulamento de um Chip

