

# Circuitos Seqüenciais

Circuitos Lógicos

DCC-IM/UFRJ

Prof. Gabriel P. Silva

# Circuitos Seqüenciais

- Um circuito seqüencial síncrono consiste de um circuito combinacional e uma rede de memória formada por elementos de armazenamento (usualmente flip-flops);
- A rede de memória define o estado atual da máquina de estados, representado pelo conjunto de flip-flops;
- O circuito seqüencial difere de um circuito combinacional puro na medida em que o próximo estado será definido não só a partir das entradas atuais, como também do estado atual.
- Logo, as possibilidades de projeto aumentam enormemente com uso de circuitos seqüenciais.


# Circuitos Seqüenciais

- O funcionamento dos circuitos seqüenciais pode ser representado por uma máquina de estado.
- O conjunto dos valores armazenados em cada flip-flop define o estado atual dessa máquina de estado.
- Há diversas codificações possíveis para a representação do estado atual com o conjunto de flip-flops, com por exemplo:
  - ♦ Binária
  - ♦ Código Gray
  - ♦ One Hot
- ♦ Veremos mais detalhes de cada uma dessas possibilidades mais adiante.

# Circuitos Seqüenciais


- A máquina de estados representada pelo circuito seqüencial síncrono pode ser implementada de duas maneiras equivalentes entre si:
  - ♦ Máquina de Moore
  - ♦ Máquina de Mealy
- ♦ Nos slides a seguir observamos diagramas representativos dessas implementações

# Máquina de Moore

 

Na máquina de Moore a saída  $Y$  muda apenas na transição do relógio.


# Máquina de Mealy

 

Na máquina de Mealy a saída  $Y$  pode mudar em qualquer instante, em função da entrada  $X$ .

 
# Máquina de Moore

- O comportamento das máquinas de Moore e Mealy machines é idêntico, mas suas implementações diferem.
- Na representação da máquina de Moore, nos arcos do grafo somente são representados os sinais de entrada causadores da transição de um estado para outro.


 
# Máquina de Mealy

- Na representação da máquina de Mealy, nos arcos do grafo são representados os sinais de entrada causadores da transição de um estado para outro, com os respectivos valores para a saída.



# Mealy x Moore

- As representações podem ser transformadas de uma para a outra.
- Vantagens e desvantagens:
  - Mealy:
    - glitches (ruídos)
    - problemas de amostragem
    - + fácil de projetar
    - menor número total de estados
  - Moore:
    - + sem glitches

# Síntese de Redes Seqüenciais

- A síntese de redes seqüenciais pode ser obtida seguindo-se uma série bem determinada de passos:
  - O primeiro passo consiste em elaborar um diagrama de estados, que seja uma interpretação fiel do problema original;
  - Opcionalmente pode-se minimizar o número de estados no diagrama de estados;
  - Escrever a tabela de estados, com os estados atuais, próximos estados e saídas.
  - Atribuir a cada estado uma combinação de variáveis de estado (flip-flops);
  - Contruir a tabela de excitação do tipo de flip-flop utilizado;

# Síntese de Redes Seqüenciais

- A síntese de redes seqüencias pode ser obtida seguindo-se uma série bem determinada de passos:
  - Montar o mapa de Karnaugh para cada uma das entradas dos flip-flops do circuito, com o auxílio da tabela de excitação;
  - Obter a equação final de cada entrada de cada um dos flip-flops do circuito a partir da simplificação do mapa de Karnaugh;
  - Fazer o mesmo procedimento para as equações das variáveis de saída.
  - Finalmente, elaboração do diagrama lógico do circuito, lembrando que todos os elementos de memória (flip-flops) recebem o mesmo sinal de relógio.

# Tabela de Transição

Estado Atual	Próximo Estado			Função de Saída		
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$Z_1$	$Z_2$	$Z_3$
A	C	B	A	$Z_1$	$Z_2$	-
B	A	C	B	$Z_1$	$Z_1Z_2$	-
C	D	B	D	$Z_1$	$Z_1$	$Z_2$
D	C	D	A	$Z_2$	$Z_2$	$Z_1$



**Ex. Um estado atual C e um vetor de entrada atual  $X_2$  produzem uma variável de saída  $Z_1$  e próximo estado B.**

# Síntese de Redes Seqüenciais

- Exemplo

- O começo de uma mensagem em um sistema de comunicação é indicado pela ocorrência de três '1' consecutivos em uma linha  $x$ . Projete um circuito que forneça em sua saída o valor '1' apenas durante o período de relógio coincidente com o terceiro '1' consecutivo na linha  $x$ . Supor que um mecanismo externo inicialize o detetor, após o término da mensagem, no estado de "reset".

# Circuito Detector de Seqüência Inicial

  

# Diagrama de Estados

Diagrama de Estados

 


Tabela de Estados

$q^t \backslash x^t$	0	1
$q_0$	$q_4, 0$	$q_1, 0$
$q_1$	$q_4, 0$	$q_2, 0$
$q_2$	$q_4, 0$	$q_3, 1$
$q_3$	$q_3, 0$	$q_3, 0$
$q_4$	$q_4, 0$	$q_1, 0$

$q^{t+1}, z^t$

# Diagrama de Estados Mínimo

Diagrama de Estados

 


Tabela de Estados MÍNIMA

		$x^t$	
		0	1
$q^t$	$q_0$	$q_0, 0$	$q_1, 0$
	$q_1$	$q_0, 0$	$q_2, 0$
	$q_2$	$q_0, 0$	$q_3, 1$
	$q_3$	$q_3, 0$	$q_3, 0$

$q^{t+1}, z^t$

# Variáveis para os Estados

- **Uma** variável binária é necessária para codificar dois estados
- **Duas** variáveis binárias são necessárias para codificar três ou quatro estados.
- **Três** variáveis binárias são necessárias para codificar de cinco a oito estados.
- **Quatro** variáveis binárias são necessárias para codificar de nove a dezesseis estados.
- **Cinco** variáveis binárias são necessárias para codificar de dezessete a trinta e dois estados.
- Neste exemplo de detetor de sequências  
⇒ São necessárias 2 variáveis para representar 4 estados.

# Variáveis para os Estados

- Eventualmente pode-se utilizar a codificação “one hot”, onde a cada estado é associado um flip-flop diferente.
- Assim sendo, por exemplo, se precisarmos representar cinco estados diferentes utilizando uma codificação “one hot”, poderíamos usar cinco flip-flops distintos com a codificação a seguir:
  - 0 0 0 0 1
  - 0 0 0 1 0
  - 0 0 1 0 0
  - 0 1 0 0 0
  - 1 0 0 0 0

# Designação dos Estados

Designação de estados:

		$x^t$		$x^t$	
		0	1	0	1
$q^t$	$(y_1 y_0)^t$				
$q_0$	0 0	0 0	1 1	0 0	
$q_1$	1 1	0 0	0 1	0 0	
$q_2$	0 1	0 0	1 0	0 1	
$q_3$	1 0	1 0	1 0	0 0	
		$(y_1 y_0)^{t+1}$		$z^t$	

Tabela de Transição:

# Designação dos Estados

- Os nomes dos estados (letras) são substituídos na tabela de estados pela codificação escolhida para eles.
- Escolhe-se um determinado tipo de “flip-flop” para representar a codificação escolhida.
- A tabela de estados mostra, a partir do estado atual, qual a codificação para o próximo estado que desejamos alcançar.
- Precisamos montar um “mapa de karnaugh” para determinar as equações de entrada de cada flip-flop do circuito.

# Designação dos Estados


- Como queremos saber o “próximo estado”, devemos utilizar a “tabela de excitação” relativa ao flip-flop escolhido para determinar essas esquações.
- A tabela de excitação diz quais são os valores que deve haver na entrada do flip-flop para que um determinado valor seja obtido na sua saída.

# Tabela de Excitação FF JK

Tabela de Excitação para o flip-flop JK

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	$J^t$	$K^t$
0 $\rightarrow$ 0	0	X
0 $\rightarrow$ 1	1	X
1 $\rightarrow$ 0	X	1
1 $\rightarrow$ 1	X	0

$J^t$	$K^t$	$Q^{t+1}$
0	0	$Q^t$
0	1	0
1	0	1
1	1	$(Q^t)'$

 

# Mapa de Karnaugh Flip-Flop 1

$q^t$	$(y_1 y_0)^t$	$x^t$		$x^t$	
		0	1	0	1
$q_0$	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0
$q_1$	1 1	0 0	0 1	0 0	0 0
$q_2$	0 1	0 0	1 0	0 1	0 1
$q_3$	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	$J^t$	$K^t$
0 $\rightarrow$ 0	0	X
0 $\rightarrow$ 1	1	X
1 $\rightarrow$ 0	X	1
1 $\rightarrow$ 1	X	0

$x^t$	$y_1^t y_0^t$			
	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	1	1	X	X

$$J_{y_1} = x$$

$x^t$	$y_1^t y_0^t$			
	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	1	0

$$K_{y_1} = y_0$$

# Mapa de Karnaugh Flip-Flop 0

$q^t$	$(y_1 y_0)^t$	$x^t$		$x^t$	
		0	1	0	1
$q_0$	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0
$q_1$	1 1	0 0	0 1	0 0	0 0
$q_2$	0 1	0 0	1 0	0 1	0 1
$q_3$	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0

$(y_1 y_0)^{t+1}$ 
 $z^t$

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	$J^t$	$K^t$
0 $\rightarrow$ 0	0	X
0 $\rightarrow$ 1	1	X
1 $\rightarrow$ 0	X	1
1 $\rightarrow$ 1	X	0

$x^t$	$y_1^t y_0^t$			
	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	0

$$J_{y_0} = x \cdot y_1'$$

$x^t$	$y_1^t y_0^t$			
	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	0	X

$$K_{y_0} = x' + y_1'$$

# Mapa de Karnaugh Saída Z

$q^t$	$(y_1 y_0)^t$	$x^t$		$x^t$	
		0	1	0	1
$q_0$	0 0	0 0	1 1	0	0
$q_1$	1 1	0 0	0 1	0	0
$q_2$	0 1	0 0	1 0	0	1
$q_3$	1 0	1 0	1 0	0	0


$(y_1 y_0)^{t+1}$ 
 $z^t$

$x^t$	$y_1^t y_0^t$			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$$z = x \cdot y_1' \cdot y_0$$

# Síntese de Redes Seqüenciais

## Circuito Final

 

# Resumo

- O projeto de redes seqüenciais requer atenção e experiência.
  - A maioria das aplicações úteis requer o uso de tais sistemas.
  - Há necessidade de um cuidado especial com as especificações iniciais do circuito, principalmente na codificação dos estados e na escolha do tipo de flip-flop a ser utilizado.

# Exercício

- Projete um sistema com uma entrada e duas saídas que detecte a ocorrência de duas seqüências de 4 bits.
  - O valor inicial da saída é 00.
  - Se a seqüência 1010 for detectada  $\Rightarrow$  a saída 01 é gerada.
  - Se a seqüência 0111 for detectada  $\Rightarrow$  a saída 10 é gerada.
  - A saídas devem ser geradas quando o último bit da seqüência de entrada for detectado e o detetor deve retornar para o estado inicial.
  - Nenhuma sobreposição das seqüências deve ser assumida.

# Exercício

- Projete um sistema com uma entrada e duas saídas que detecte a ocorrência de duas seqüências de 4 bits.
  - O valor inicial da saída é 00.
  - Se a seqüência 1010 for detectada  $\Rightarrow$  a saída 01 é gerada.
  - Se a seqüência 0111 for detectada  $\Rightarrow$  a saída 10 é gerada.
  - A saídas devem ser geradas quando o último bit da seqüência de entrada for detectado e o detetor deve retornar para o estado inicial.
  - Nenhuma sobreposição das seqüências deve ser assumida.

# Máquina de Estados em VHDL

```
ENTITY simple_seq IS  
  PORT(x    : IN BIT ;  
        z    : OUT Bit_Vector(1 DOWNTO 0);  
        clk  : IN BIT);  
END simple_seq;  
  
ARCHITECTURE behavioral OF simple_seq IS  
  TYPE stateT is (S0, S1, S2, S3);  
  SIGNAL state: stateT;           -- state
```

# Máquina de Estados em VHDL

```
BEGIN
PROCESS (clk)                -- processo ativado por clk
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    CASE state IS            -- determina o novo estado
      WHEN S0 => IF (x = '0') THEN state <= S0;
                  ELSE state <= S1;
                END IF;
      WHEN S1 => IF (x = '0') THEN state <= S2;
                  ELSE state <= S3;
                END IF;
      WHEN S2 => IF (x = '0') THEN state <= S0;
                  ELSE state <= S1;
                END IF;
      WHEN S3 => IF (x = '0') THEN state <= S2;
                  ELSE state <= S3;
                END IF;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS;
```

# Máquina de Estados em VHDL

```
PROCESS (state,x)      -- processo ativado por state ou x
BEGIN
  CASE state IS
    WHEN S0 =>
      z <= "00";
    WHEN S1 =>
      z <= x & NOT(x);
    WHEN S2 =>
      z <= NOT(x) & x;
    WHEN S3 =>
      z <= "11";
  END CASE;
END PROCESS;
END behavioral;
```