

Introdução ao VHDL

Circuitos Lógicos

DCC-IM/UFRJ

Prof. Gabriel P. Silva

**Original por
Ayman Wahba**

VHDL

- É uma linguagem de descrição de “hardware”, ou seja, uma forma estruturada para a descrição de circuitos digitais.
- Essa linguagem permite que o circuito eletrônico seja descrito com sentenças, tais como em uma linguagem de programação, possibilitando que seja simulado e sintetizado, isto é, transformado em portas lógicas.
- Very High Speed ASIC Description Language

História do VHDL

- 1981: Iniciada pelo Departamento de Defesa dos EUA para resolver a crise do ciclo de vida dos projetos eletrônicos.
- 1983-85: Desenvolvimento da linguagem básica pela empresa Intermetrics, IBM e Texas Instruments.
- 1986: Todos os direitos transferidos para o IEEE.
- 1987: Publicação do padrão IEEE – VHDL 87.
- 1994: Padrão revisado (VHDL 93)

Porquê VHDL?

Aumenta dramaticamente a sua produtividade.

É uma forma muito mais rápida para projetar circuitos digitais.

Porquê VHDL?

Permite que o mesmo código seja usado com diversas tecnologias.

Isso garante portabilidade e longevidade para seu projeto.


Porquê VHDL?

É possível testar o seu código em diversos níveis, garantindo maior confiabilidade nos resultados.

Como o VHDL é Utilizado?

- Para a especificação do projeto.
- Para a captura do projeto.
- Para a simulação do projeto.
- Para documentação do projeto.
- Como uma alternativa ao esquemático.
- Como uma alternativa às linguagens proprietárias.


Metodologia Básica de Projeto

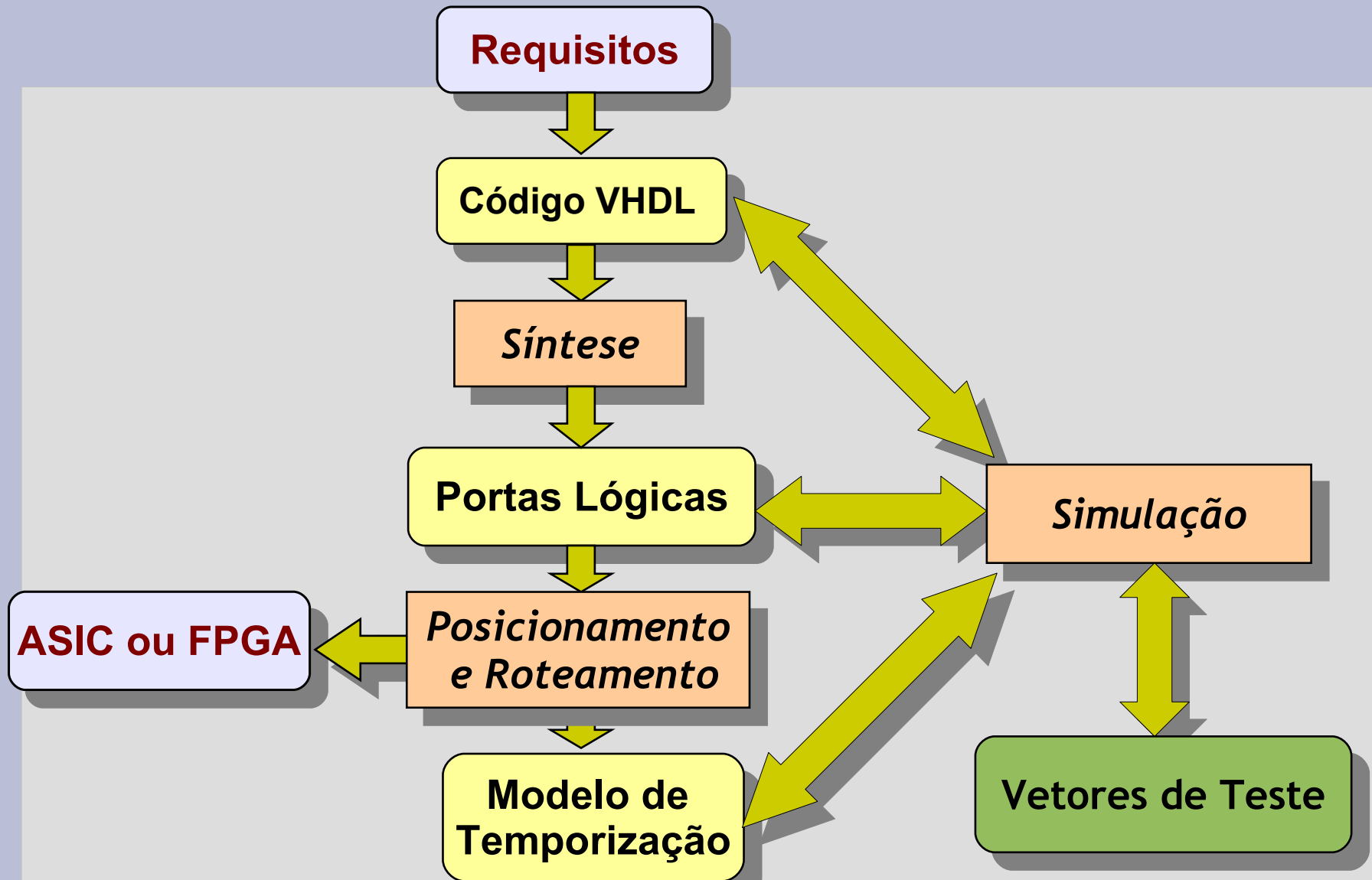

Somador

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0 \\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1 \end{array}$$

Somador

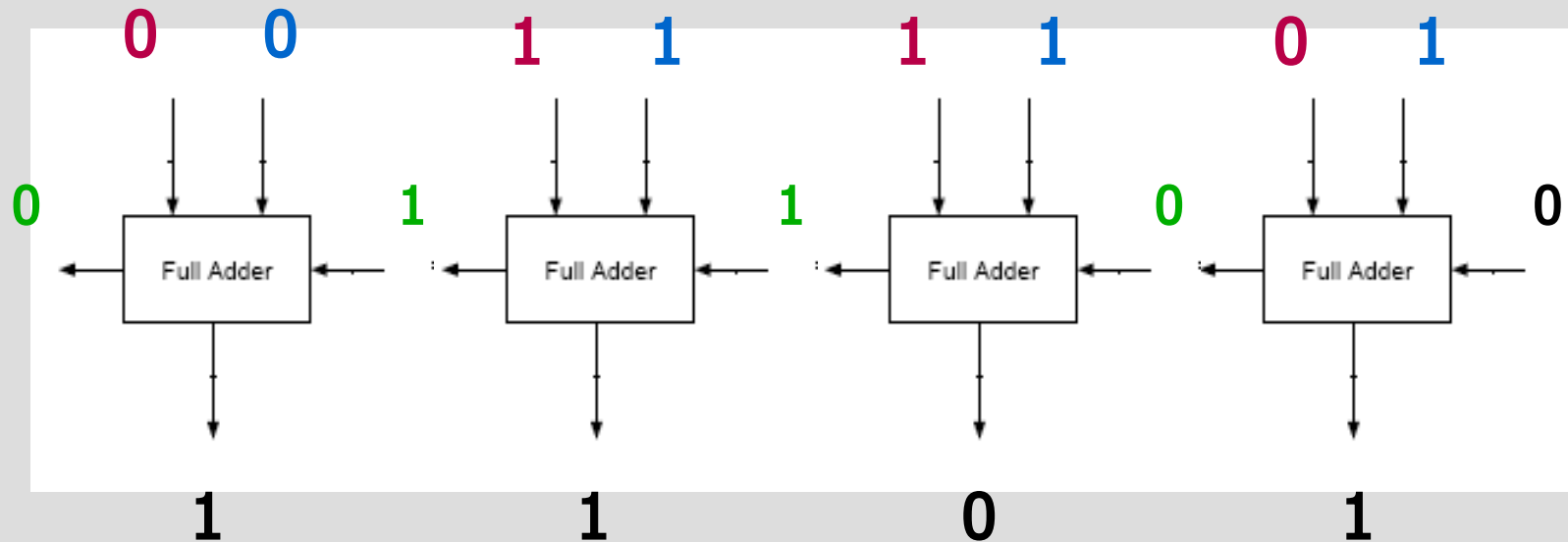


Somador

- Tabela da verdade

C_i	X_i	Y_i	S_i	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Somador

 

Somador em VHDL

```
ENTITY somador IS  
PORT ( Ci, Xi, Yi: IN BIT;  
       Cout, Si; OUT BIT);  
END somador;
```

```
ARCHITECTURE inicial OF somador IS  
BEGIN  
    Si <= Ci XOR Xi XOR Yi;  
    Cout <= (Xi NAND Yi) NAND ( Ci NAND ( Xi XOR Yi));  
END inicial;
```


Exemplo de Processo de Projeto

 - Problema:
Projetar um **meio somador** de um bit com vai_um e habilita.
- Especificações:
 - Passa o resultado apenas se habilita for igual a '1'.
 - Resultado é zero se habilita for igual a '0'.
 - Resultado recebe $x + y$
 - Vai_um recebe o vai_um, se houver, de $x + y$



Projeto Comportamental

- Iniciando com um algoritmo, uma descrição de alto nível do somador é criada:




- O modelo pode ser agora simulado nesse nível de descrição para verificar o correto entendimento do problema.

Projeto Fluxo de Dados

- Com a descrição de alto nível confirmada, equações lógicas descrevendo o fluxo de dados são então criadas.

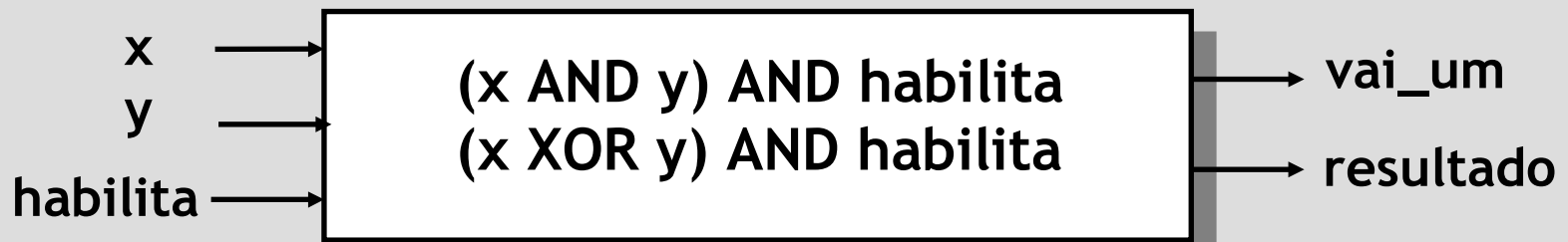
$\text{vai_um} = (x \text{ AND } y) \text{ AND } \text{habilita}$
 $\text{resultado} = (x \text{ XOR } y) \text{ AND } \text{habilita}$



- Novamente, o modelo pode ser simulado neste nível para confirmar as equações lógicas.


Projeto Lógico

 - Finalmente, uma descrição estruturada é criada no nível de portas.



- Essas portas podem ser obtidas de uma biblioteca de componentes.

Processo de Projeto VHDL

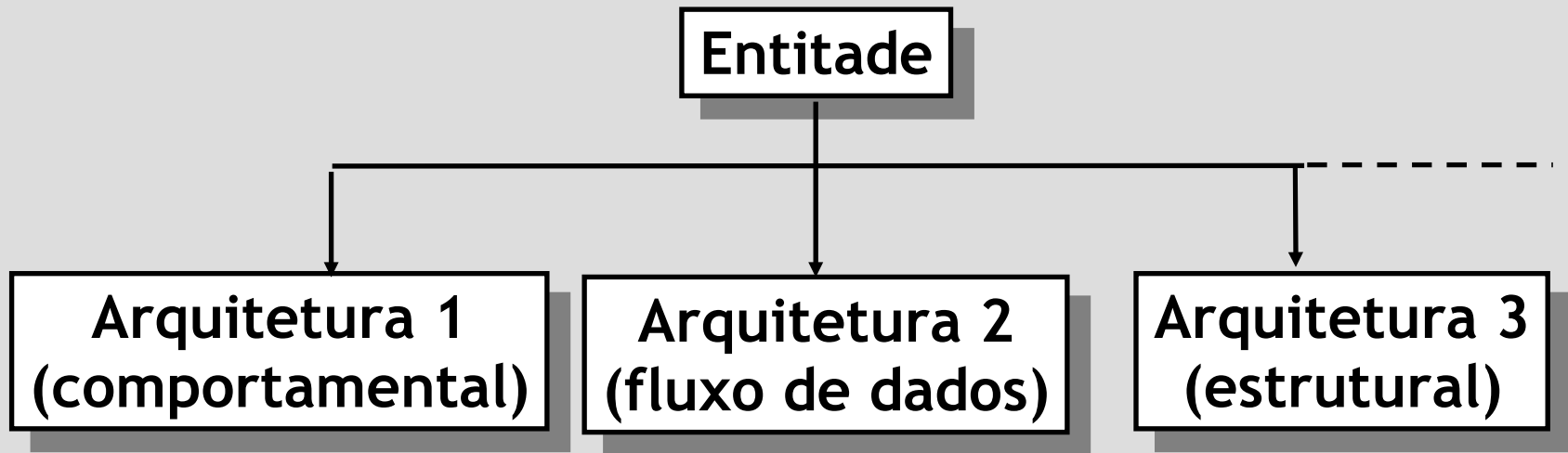

Declaração de Entidade

- Uma declaração de entidade (ENTITY) descreve a interface do componente.
- Uma cláusula PORT indica as portas de entrada e saída.
- Uma entidade pode ser pensada com um símbolo para um componente.


Entidade

- Define entradas e saídas
- Exemplo:

ENTITY teste IS

PORT (A,B,C,D: IN STD_LOGIC;
E: OUT STD_LOGIC);

End teste;

 

Declaração de Entidade

```
ENTITY meio_somador IS  
    PORT (x, y, habilita: IN BIT;  
          vai_um, resultado: OUT BIT);  
END meio_somador;
```



Declaração de Porta

- Uma declaração de porta (PORT) estabelece a interface entre o componente e o mundo externo
- Há três partes na declaração PORT
 - Nome
 - Modo
 - Tipos de Dados

```
ENTITY teste IS  
    PORT (<nome> : <modo> <tipos_dados>);  
END teste;
```

Nome

Qualquer identificador legal em VHDL

- Apenas letras, dígitos e sublinhados podem ser usados;
- O primeiro caractere deve ser uma letra;
- O último caractere não pode ser um sublinhado;
- Não são permitidos dois sublinhados consecutivos.

<u>Nomes Legais</u>	<u>Nomes Ilegais</u>
rs_clk	_rs_clk
ab08B	sinal#1
A_1023	A__1023
	rs_clk_

Nome

- Não é sensível à “Caixa Alta ou Baixa”
 - `inputa`, `INPUTA` e `InputA` se referem à mesma variável.
- Comentários
 - `'--'` marca um comentário até o final da linha atual
 - Se você deseja comentar múltiplas linha, um `'--'` precisa ser colocado no início de cada linha.
- As sentenças são terminadas por `';`
- Atribuição de valores aos sinais: `'<='`
- Atribuição de valores às variáveis: `':='`

Modo de Porta

- O modo da porta de interface descreve o sentido do fluxo de dados tomando com referência o componente.
- Os cinco tipos de fluxo de dados são:
 - **IN**: os dados entram nesta porta e podem apenas ser lidos (é o padrão).
 - **OUT**: os dados saem por essa porta e podem apenas serem escritos.
 - **BUFFER**: similar a Out, mas permite realimentação interna.
 - **INOUT**: o fluxo de dados pode ser em qualquer sentido, com qualquer número de fontes permitido (barramento)
 - **LINKAGE**: o sentido do fluxo de dados é desconhecido

Tipos de Dados

- Os tipos de dados que passam através de uma porta devem ser especificados para completar a interface.
- Os dados podem ser de diferentes tipos, dependendo do pacote e bibliotecas utilizados.
- Alguns tipos de dados definidos no padrão IEEE são:
 - BIT, BIT_VECTOR
 - BOOLEAN
 - INTEGER
 - STD_LOGIC, STD_ULOGIC

Tipos de Dados

- **bit values:** '0', '1'
- **boolean** values: TRUE, FALSE
- **integer** values: $-(2^{31})$ to $+(2^{31} - 1)$
- **std_logic** values: 'U','X','1','0','Z','W','H','L','-'
 - U' = uninitialized
 - 'X' = unknown
 - 'W' = weak 'X'
 - 'Z' = floating
 - 'H'/'L' = weak '1'/'0'
 - '-' = don't care
- **std_logic_vector** (n downto 0);
- **std_logic_vector** (0 upto n);

Arquitetura

- Declarações do tipo Architecture descrevem o funcionamento do componente.
- Muitas arquiteturas podem existir para uma mesma entidade, mas apenas pode haver uma delas ativa por vez.


Arquitetura

- Define a funcionalidade do circuito

$X \leq A \text{ AND } B;$

$Y \leq C \text{ AND } D;$

$E \leq X \text{ OR } Y;$

 

Arquitetura # 1


```
ARCHITECTURE comportamental OF meio_somador IS
BEGIN
  PROCESS (habilita, x, y)
  BEGIN
    IF (habilita = '1') THEN
      resultado <= x XOR y;
      vai_um <= x AND y;
    ELSE
      vai_um <= '0';
      resultado <= '0';
    END PROCESS;
  END comportamental;
```

Arquitetura # 2

```
ARCHITECTURE fluxo_dados OF meio_somador IS
BEGIN
    vai_um <= (x AND y) AND habilita;
    resultado <= (x XOR y) AND habilita;
END fluxo_dados;
```

Arquitetura # 3

 - Para fazer a arquitetura estrutural, nós precisamos primeiro definir as portas a serem utilizadas.
- No exemplo a seguir, nós precisamos definir as portas NOT, AND, e OR.



Arquitetura # 3

```
ENTITY not_1 IS
    PORT (a: IN BIT; output: OUT BIT);
END not_1;
```

```
ARCHITECTURE data_flow OF not_1 IS
BEGIN
    output <= NOT(a);
END data_flow;
```

```
ENTITY and_2 IS
    PORT (a,b: IN BIT; output: OUT BIT);
END not_1;
```

```
ARCHITECTURE data_flow OF and_2 IS
BEGIN
    output <= a AND b;
END data_flow;
```

Arquitetura # 3

```
ENTITY or_2 IS  
    PORT (a,b: IN bit; output: OUT bit);  
END or_2;
```

```
ARCHITECTURE data_flow OF or_2 IS  
BEGIN  
    output <= a OR b;  
END data_flow;
```

```
ENTITY and_3 IS  
    PORT (a,b,c: IN BIT; output: OUT BIT);  
END and_3;
```

```
ARCHITECTURE data_flow OF and_3 IS  
BEGIN  
    output <= a AND b AND c;  
END data_flow;
```

Arquitetura # 3

ARCHITECTURE structural OF meio_somador IS

```
COMPONENT and2 PORT(a,b: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;  
COMPONENT and3 PORT(a,b,c: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;  
COMPONENT or2 PORT(a,b: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;  
COMPONENT not1 PORT(a: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;
```


```
FOR ALL: and2 USE ENTITY work.and_2(dataflow);  
FOR ALL: and3 USE ENTITY work.and_3(dataflow);  
FOR ALL: or2 USE ENTITY work.or_2(dataflow);  
FOR ALL: not1 USE ENTITY work.not_2(dataflow);
```

```
SIGNAL v,w,z,nx,nz: BIT;
```

BEGIN

```
c1: not1 PORT MAP (x,nx);  
c2: not1 PORT MAP (y,ny);  
c3: and2 PORT MAP (nx,y,v);  
c4: and2 PORT MAP (x,ny,w);  
c5: or2 PORT MAP (v,w,z);  
c6: and2 PORT MAP (habilita,z,result);  
c7: and3 PORT MAP (x,y,habilita,vai_um);
```

END structural;

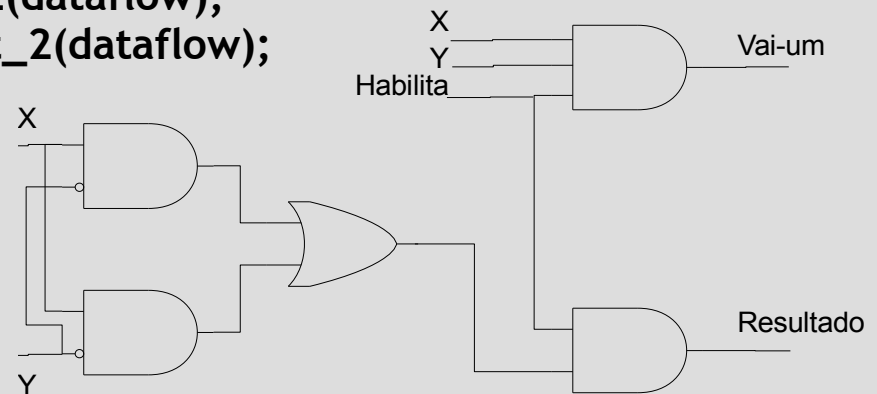


Port Map

Chip1 : Chip_A

PORT MAP (A,B,C,X,Y);

Chip2 : Chip_B

PORT MAP (X,Y,D,E);

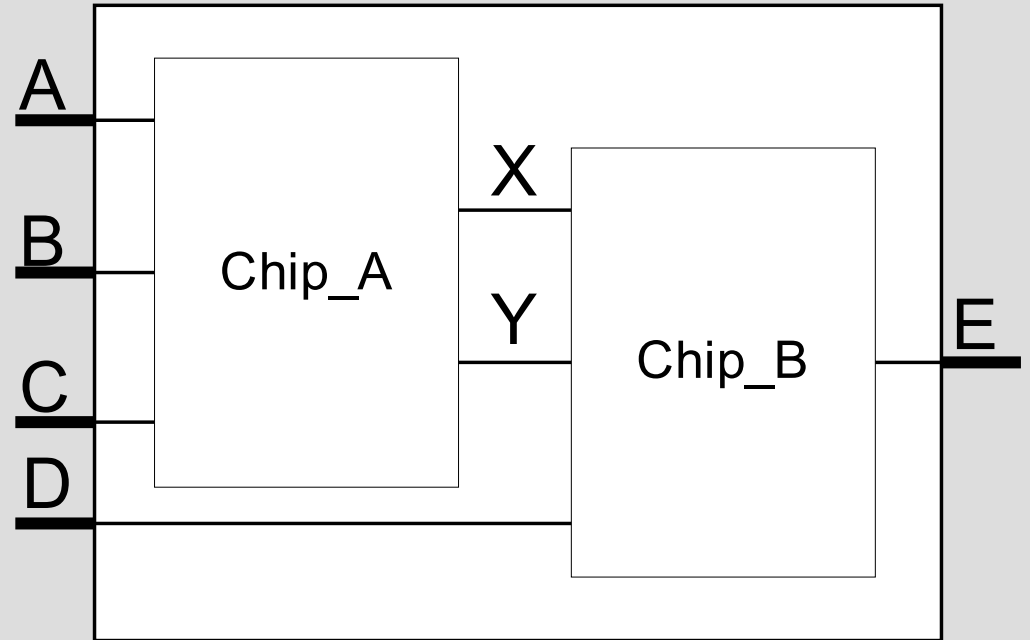

Exemplo Port Map

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY TEST IS
PORT (A,B,C,D : IN STD_LOGIC;
      E       : OUT STD_LOGIC);
END TEST;

ARCHITECTURE BEHAVIOR OF TEST IS

SIGNAL X,Y : STD_LOGIC;

COMPONENT Chip_A
PORT (L,M,N : IN STD_LOGIC;
      O,P   : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT Chip_B
PORT (Q,R,S : IN STD_LOGIC;
      T     : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

BEGIN

Chip1 : Chip_A
PORT MAP (A,B,C,X,Y);

Chip2 : Chip_B
PORT MAP (X,Y,D,E);

END BEHAVIOR;
```

Exemplo AND

```
ENTITY and2 IS  
    PORT ( a, b : IN BIT; y : OUT BIT);  
END ENTITY and2;
```


```
ARCHITECTURE basic OF and2 IS  
BEGIN
```

```
    and2_behavior : PROCESS IS  
    BEGIN
```

```
        y <= a AND b AFTER 2 ns;  
        WAIT ON a, b;
```

```
    END PROCESS and2_behavior;  
END ARCHITECTURE basic;
```

Resumo

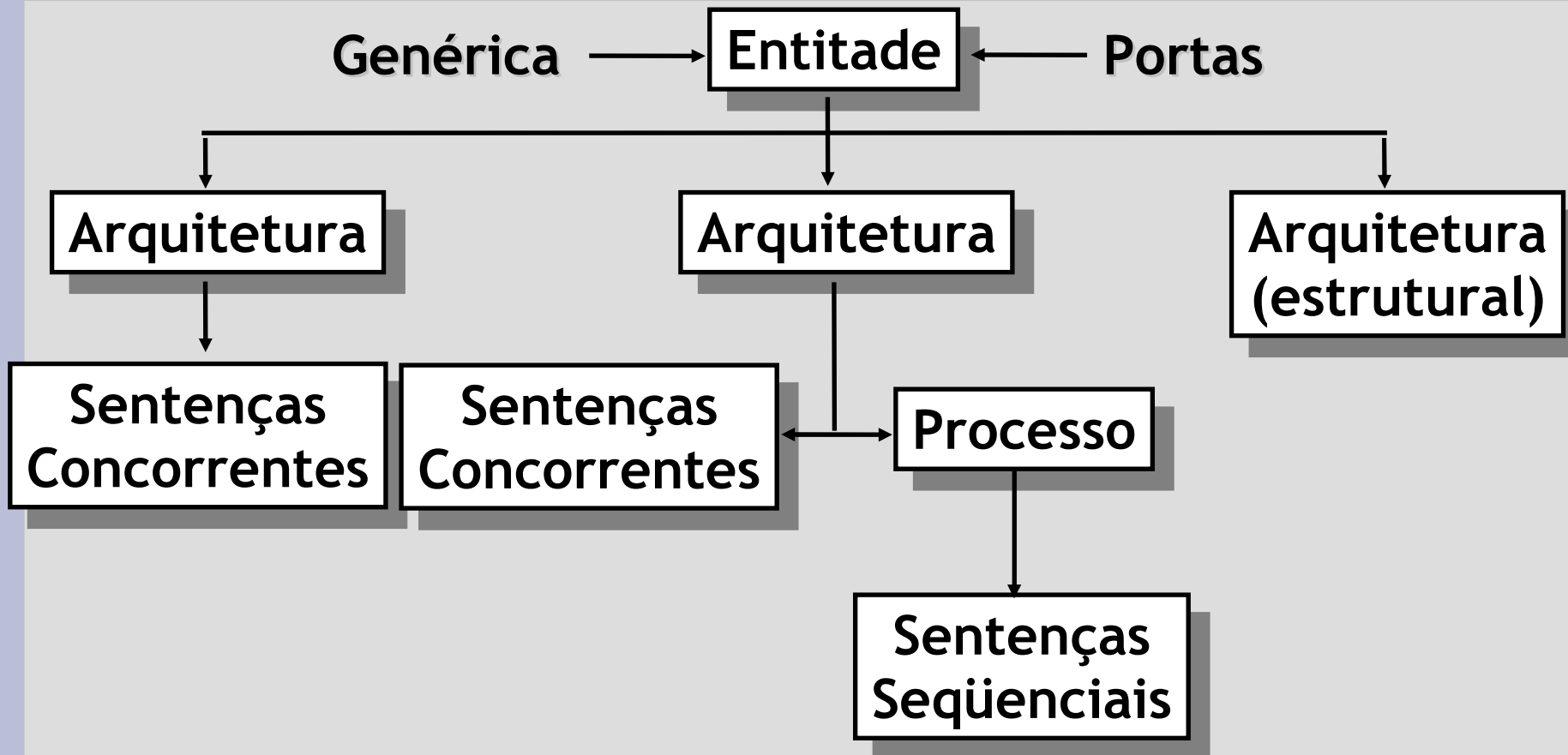

VHDL

- * **Objetos de Dados**
- * **Tipos de Dados**
- * **Tipos e Subtipos**
- * **Atributos**
- * **Sentenças Concorrentes e Sequenciais**
- * **Procedimentos e Funções**
- * **Pacotes e Bibliotecas**
- * **Generics**
- * **Tipos de Atraso**